

# 2023 年秋季河南省高二第二次联考


## 物 理


本试卷满分 100 分, 考试用时 75 分钟。


**注意事项:**

1. 答题前, 考生务必将自己的姓名、考生号、考场号、座位号填写在答题卡上。
2. 回答选择题时, 选出每小题答案后, 用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案标号。回答非选择题时, 将答案写在答题卡上。写在本试卷上无效。
3. 考试结束后, 将本试卷和答题卡一并交回。
4. 本试卷主要考试内容: 人教版必修第三册第十一章至第十三章第 3 节。

**一、单项选择题:** 本题共 7 小题, 每小题 4 分, 共 28 分。在每小题给出的四个选项中, 只有一项是符合题目要求的。

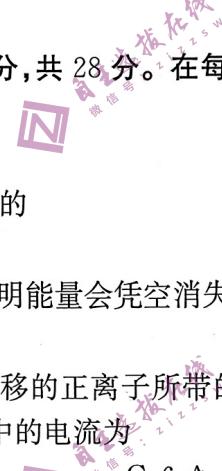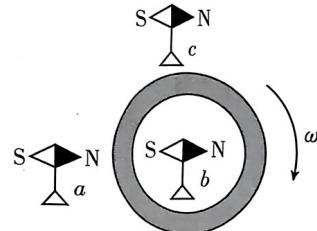
1. 下列对能量守恒定律的认识正确的是
  - A. 黄河的水能是取之不尽, 用之不竭的
  - B. 化石能源是凭空产生的
  - C. 一块石头从嵩山上滚下后静止, 说明能量会凭空消失
  - D. 在自然界中, 能量的总量保持不变
2. 在 4 s 内通过电解槽某一横截面向右迁移的正离子所带的总电荷量为 4 C, 向左迁移的负离子所带的总电荷量为 4 C, 那么电解槽中的电流为
  - A. 2 A
  - B. 4 A
  - C. 6 A
  - D. 8 A
3. 如图所示, 圆环上带有大量的负电荷, 当圆环沿顺时针方向转动时,  a、b、c 三枚小磁针都要发生偏转, 下列说法正确的是
  - A. a、b、c 的 N 极都向纸内转
  - B. b 的 N 极向纸外转, 而 a、c 的 N 极向纸内转
  - C. b、c 的 N 极都向纸内转, 而 a 的 N 极向纸外转
  - D. b 的 N 极向纸内转, 而 a、c 的 N 极向纸外转
4. 电阻  $R_1$  的阻值为  $10 \Omega$ , 它与电阻  $R_2$  并联后接入电路中, 通过它们的电流之比  $I_1 : I_2 = 2 : 1$ , 则  $R_2$  的阻值是
  - A.  $5 \Omega$
  - B.  $10 \Omega$
  - C.  $15 \Omega$
  - D.  $20 \Omega$
5. 某同学利用如图所示的电路测定干电池的电动势和内阻, 在是否可忽略电流表内阻这两种情况下, 绘制两类图像。第一类图像以电流表示数  $I$  为横坐标, 将电流表和电阻箱示数的乘积  $IR$  记为  $U$  作为纵坐标。第二类图像以电阻箱示数  $R$  为横坐标, 以电流表示数的倒数  $\frac{1}{I}$  为纵坐标。选项中实线代表电流表内阻可忽略的情况, 虚线代表电流表内阻不可忽略的情况, 下列能正确反映相关物理量之间关系的是



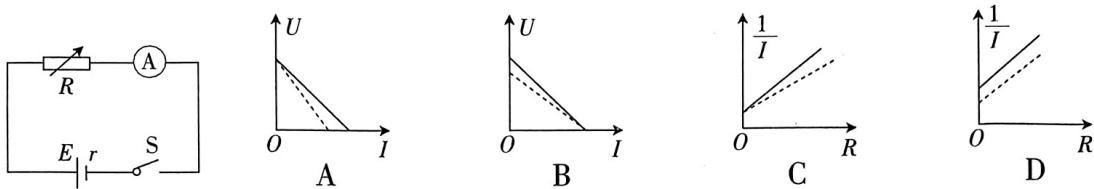

6. 某软件中运动步数的测量是通过手机内电容式加速度传感器实现的。如图所示，电容  $M$  极板固定， $N$  极板可运动，当手机的加速度变化时， $N$  极板只能按图中标识的“前后”方向运动。图中  $R$  为定值电阻。下列对传感器的描述正确的是

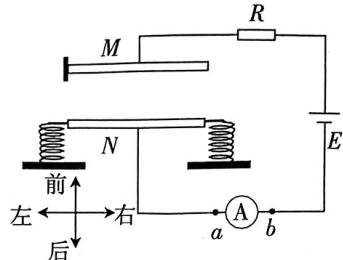- A. 静止时，电容器两极板不带电
- B. 保持向前匀减速运动时，电路中存在恒定电流
- C. 由静止突然向后加速，电流由  $a$  向  $b$  流过电流表
- D. 由向前加速突然停下，电流由  $b$  向  $a$  流过电流表



7. 潜水泵由电动机、水泵、输水钢管组成。已知当地地下水源距离地表 8.75 m，水泵出水口离水平地面的高度为 1.25 m，水流由出水口水平喷出时的速度为  $5\sqrt{2}$  m/s，每秒出水量为 4 kg。水泵由电功率为 660 W 的电动机带动，电动机的额定电压为 220 V，水泵的抽水效率为 80%，取重力加速度大小  $g=10$  m/s<sup>2</sup>，忽略其他能量损失，下列说法正确的是

- A. 空中水柱的水的质量为 3 kg
- B. 此时电流大小为 1 A
- C. 每秒钟水泵对水做的功为 500 J
- D. 电动机线圈的电阻约为 6 Ω


**二、多项选择题：本题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分。在每小题给出的四个选项中，有两项符合题目要求。全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。**

8. 下列关于磁场的说法正确的是


- A. 磁场和电场一样，是客观存在的特殊物质
- B. 磁场是人为构想出来的
- C. 磁体与磁体之间是通过磁场发生作用的
- D. 安培首先发现了电流的磁效应

9. 如图所示，电表均为理想电表，两灯泡的电阻均为  $2r$ ， $r$  为电源内阻的大小，闭合开关 S，此时两灯泡正常发光。将滑动变阻器的滑片向下滑动，电压表  $V_1$ 、 $V_2$  示数变化量的绝对值分别为  $\Delta U_1$ 、 $\Delta U_2$ ，电流表  $A$  示数变化量的绝对值为  $\Delta I$ ，下列说法正确的是

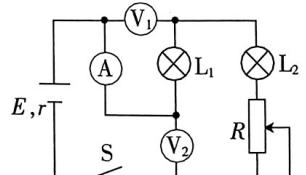- A.  $V_1$  的示数减小， $V_2$  的示数增大
- B. 灯泡  $L_1$  变亮，灯泡  $L_2$  变暗
- C. 电源的输出功率减小，效率增大
- D.  $\Delta U_1$  与  $\Delta I$  的比值等于  $\Delta U_2$  与  $\Delta I$  的比值



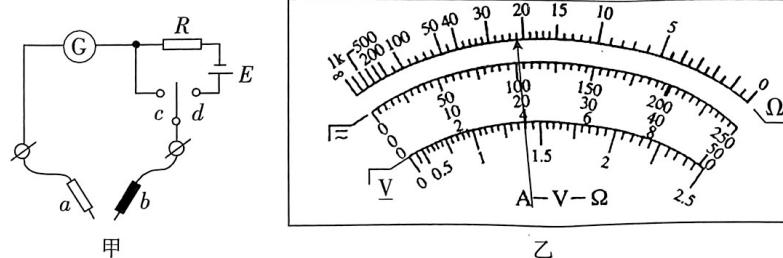10. 某多用电表有两个挡位，一是量程为 100 mA 的电流表，另一个是倍率为“×1”的欧姆挡，其内部电路如图甲所示，其中  $R$  为定值电阻，表盘如图乙所示，下列说法正确的是



- A. 图甲中  $a$  应为红表笔,  $b$  应为黑表笔  
 B. 当开关接到  $c$  时, 多用电表用来测量电阻  
 C. 欧姆挡内电源的电动势应为  $2.0\text{ V}$   
 D. 欧姆挡内电源的电动势应为  $1.5\text{ V}$

三、非选择题: 共 54 分。

11. (6 分) 在“金属丝电阻率的测量”的实验中, 测得金属丝的直径为  $D$ , 金属丝的长度  $L$ 。金属丝的电阻大约为  $5\Omega$ , 先用伏安法测出金属丝的电阻  $R$ 。


(1) 金属丝的电阻率  $\rho = \underline{\hspace{2cm}}$  (用题中字母表示)。

(2) 为此取来两节新的干电池、开关和若干导线及下列器材:

- A. 电压表(量程为  $0\sim 3\text{ V}$ , 内阻约为  $10\text{ k}\Omega$ );  
 B. 电压表(量程为  $0\sim 15\text{ V}$ , 内阻约为  $50\text{ k}\Omega$ );  
 C. 电流表(量程为  $0\sim 0.6\text{ A}$ , 内阻约为  $0.05\Omega$ );  
 D. 电流表(量程为  $0\sim 3\text{ A}$ , 内阻约为  $0.01\Omega$ );  
 E. 滑动变阻器( $0\sim 10\Omega$ );  
 F. 滑动变阻器( $0\sim 100\Omega$ )。

要求较准确地测出金属丝的阻值, 电压表应选  $\underline{\hspace{2cm}}$ , 电流表应选  $\underline{\hspace{2cm}}$ , 滑动变阻器应选  $\underline{\hspace{2cm}}$ 。(填序号)

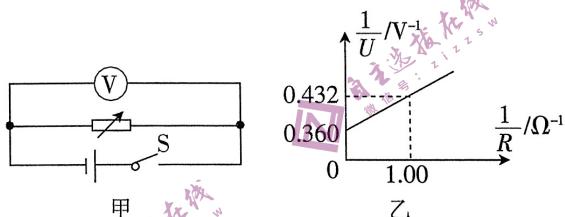
12. (9 分) “伽利略”学习小组想测定两节串联干电池的电动势和内阻。他们手头有一量程为  $0\sim 250\mu\text{A}$ 、内阻为  $1000\Omega$  的表头, 首先把表头改装为  $0\sim 3\text{ V}$  的电压表, 小组同学经过计算后将一阻值为  $R_0$  的定值电阻与表头连接, 进行改装。



- (1) 小组同学先把改装后的电压表与标准电压表并联进行校准, 当标准电压表读数为  $2.9\text{ V}$  时表头满偏, 则定值电阻  $R_0$  的实际阻值为  $\underline{\hspace{2cm}}\Omega$ , 在定值电阻  $R_0$  旁  $\underline{\hspace{2cm}}$  (填“串联”或“并联”)一阻值大小为  $\underline{\hspace{2cm}}\Omega$  的电阻即可使改装后的电压表量程变为  $0\sim 3\text{ V}$ 。  
 (2) 小组同学将校准之后的改装电压表  $\text{V}$  与电阻箱  $R$  (最大阻值为  $99.99\Omega$ )、待测电源按图甲连接, 闭合开关  $S$ , 调节电阻箱, 记录多组电阻箱和改装电压表换算后的示数, 作出相应的  $\frac{1}{U}-\frac{1}{R}$  图像如图乙所示, 结合图乙可知这两节串联干电池的电动势  $E = \underline{\hspace{2cm}}\text{ V}$ , 总内阻  $r = \underline{\hspace{2cm}}\Omega$ 。(结果均保留三位有效数字)


13. (11 分) 如图所示, 电源电动势  $E=4\text{ V}$ , 内阻  $r=1\Omega$ , 电阻  $R_1, R_2$  与灯泡的阻值均为  $2\Omega$ , 电容器电容  $C=1\text{ nF}$ , 求:

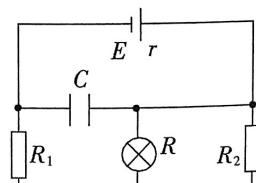- (1) 通过灯泡的电流  $I$ ;  
 (2) 电容器的电荷量  $Q$ 。



14. (12分)如图所示,足够长的金属框架MON与足够长的导体棒DE构成回路,处在匀强磁场中且与磁场垂直。

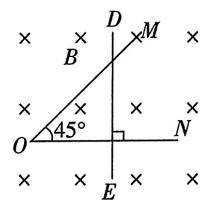- (1)若  $B_0=0.2\text{ T}$ ,  $DE$  从  $O$  点出发,向右以  $v_0=0.5\text{ m/s}$  的速度匀速运动  $6\text{ s}$ ,求回路中磁通量的变化量;
- (2)在图中,若回路面积从  $S_0=4.5\text{ m}^2$  变到  $S_1=10\text{ m}^2$ ,同一时间内磁感应强度大小  $B$  从  $B_0=0.2\text{ T}$  变到  $B_1=1.0\text{ T}$ ,求回路中磁通量的变化量;
- (3)若开始时  $B_0=0.2\text{ T}$ ,  $DE$  从  $O$  点右侧  $1\text{ m}$  处出发,向右以  $v_1=1\text{ m/s}$  的速度匀速运动,且闭合回路中没有感应电流产生,求磁感应强度大小  $B$  随时间  $t$  变化的表达式。



15. (16分)在如图所示的电路中,  $R_1=4\Omega$ ,  $R_2=2\Omega$ , 理想电压表的量程为  $0\sim 15\text{ V}$ , 理想电流表的量程为  $0\sim 0.6\text{ A}$ 。闭合开关S,将滑片P从最左端向右移动到某位置时,电压表、电流表的示数分别为  $2\text{ V}$  和  $0.5\text{ A}$ ,继续向右移动滑片P至另一位置,电压表指针指在满偏的  $\frac{1}{3}$ ,电流表指针也指在满偏的  $\frac{1}{3}$ ,求电源电动势与内阻的大小。

